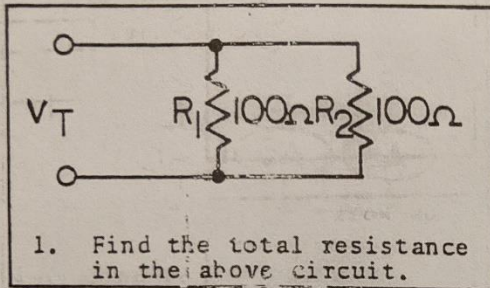


Cayce Beames
 Sept 29, 2019
 MERT - 0010
 Professor Gillette

WORKSHEET

PARALLEL CIRCUIT ANALYSIS #1

Solve the following circuit problems. Be certain to show work, and record your answer in the answer box.



Show work


$$R_T = \frac{100 \times 100}{100 + 100}$$

$$= \frac{10000}{200}$$

$$= \frac{100}{2}$$

$$= 50\Omega$$

1. 50Ω

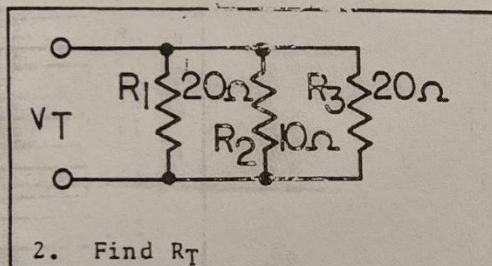

Show work


$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{20} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20}}$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{20} + \frac{2}{20} + \frac{1}{20}}$$

$$= \frac{1}{\frac{4}{20}} = \frac{1}{\frac{1}{5}}$$

$$= 1 \times 5 = 5\Omega$$

2. 5Ω

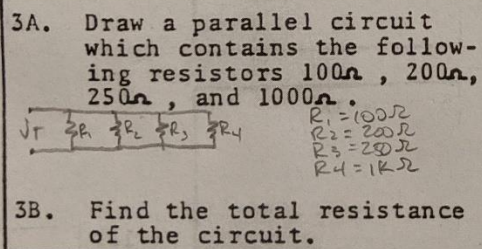

Show work

$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{1}{200} + \frac{1}{250} + \frac{1}{1000}}$$


$$= \frac{1}{\frac{10}{1000} + \frac{5}{1000} + \frac{4}{1000} + \frac{1}{1000}}$$

$$= \frac{1}{\frac{20}{1000}}$$

$$= \frac{1}{1} \times \frac{1000}{20} = 50\Omega$$

3A. SCHEMATIC

3B. 50Ω

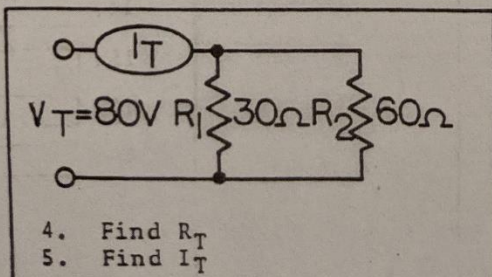

Show work

$$R_T = \frac{30 \times 60}{30 + 60}$$

$$= \frac{1800}{90} = 20\Omega$$

$$I_T = \frac{80V}{20\Omega}$$

$$= 4A$$


4. 20Ω
 5. 4A

Cayce Beames
 Sept 29, 2019
 MECH-2010
 Professor Grillette

WORKSHEET

PARALLEL CIRCUIT ANALYSIS #2

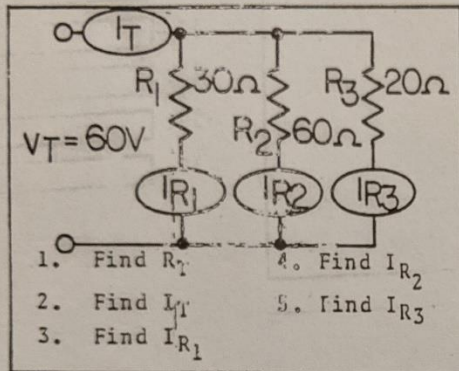Solve the following circuit problems. Be certain to show work, and record your answer in the answer box.



Show work

$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{30} + \frac{1}{60} + \frac{1}{20}}$$

$$= \frac{1}{\frac{2}{60} + \frac{1}{60} + \frac{3}{60}}$$

$$= \frac{1}{\frac{6}{60}} = \frac{1}{\frac{1}{10}} = 10\Omega$$


$$I_T = \frac{60V}{10\Omega} = 6A$$

$$I_{R1} = \frac{60V}{30\Omega} = 2A$$

$$I_{R2} = \frac{60V}{60\Omega} = 1A$$

$$I_{R3} = \frac{60V}{20\Omega} = 3A$$

1.
2.
3.
4.
5.

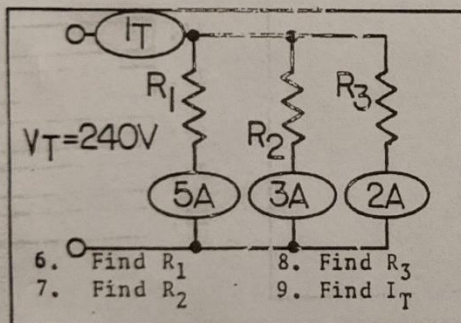

Show work

$$R_1 = \frac{240V}{5A} = 48\Omega$$

$$R_2 = \frac{240V}{3A} = 80\Omega$$

$$R_3 = \frac{240V}{2A} = 120\Omega$$


$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{48} + \frac{1}{80} + \frac{1}{120}}$$

$$= \frac{1}{\frac{5}{240} + \frac{3}{240} + \frac{2}{240}}$$

$$= \frac{1}{\frac{10}{240}} = \frac{1}{\frac{1}{24}} = 24\Omega$$

$$I_T = \frac{240V}{24\Omega} = 10A$$

6.
7.
8.
9.

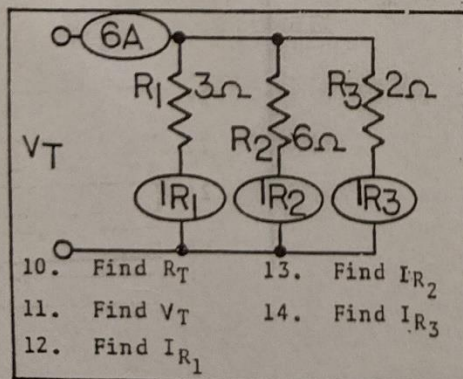

Show work

$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{\frac{2}{6} + \frac{1}{6} + \frac{3}{6}}$$

$$= \frac{1}{\frac{6}{6}} = 1\Omega$$

$$V = 6A \cdot 1\Omega = 6V$$

$$I_{R1} = \frac{6V}{3\Omega} = 2A$$

$$I_{R2} = \frac{6V}{6\Omega} = 1A$$

$$I_{R3} = \frac{6V}{2\Omega} = 3A$$

10.
11.
12.
13.
14.